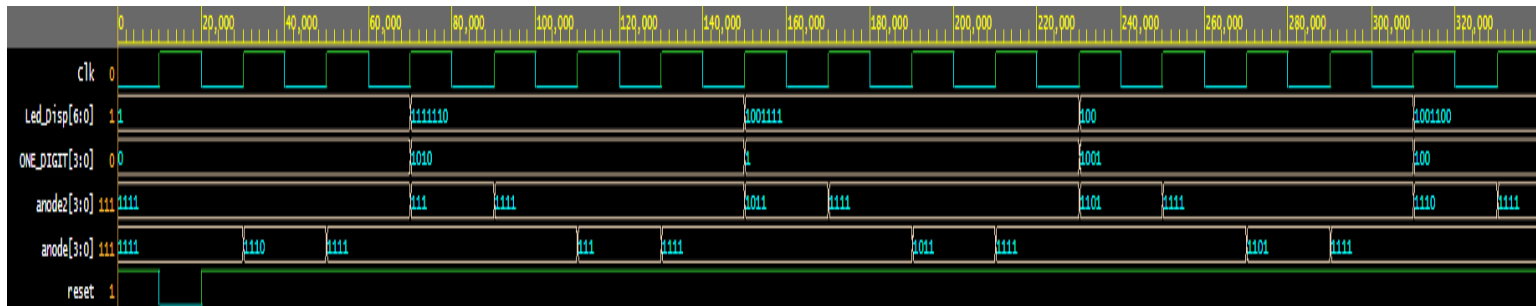


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ



- Reset: Αρνητικός παλμός συγχρόνως με τον πρώτο παλμό του ρολογιού. Έπειτα διατηρεί την τιμή 1.
- Anode2: Όπως είναι λογικό το σήμα anode2 ενεργοποιείται και δέχεται τις αναμενόμενες τιμές 2 περιόδους ρολογιού νωρίτερα από το πραγματικό σήμα anode.
- Led Disp: Παρατηρείται ότι παίρνει το κατάλληλο σήμα των 7bit ταυτόχρονα με το σήμα anode2 ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προβολή των συμβόλων.
- Bcd: Τα bcd σήματα αναπαριστούν τη λέξη «-194», όπου το bcd1 έχει την τιμή 10 στο δυαδικό σύστημα και έτσι ορίστηκε στον κώδικα η απεικόνιση της παύλας(-).
- Counter: Το σήμα counter σύμφωνα με τον κώδικα παίρνει 16 τιμές, από 0 έως 15 και ανανεώνεται περιοδικά.